


電流計と電圧計

NO.1

名前

点


1 次の問いに答えなさい。

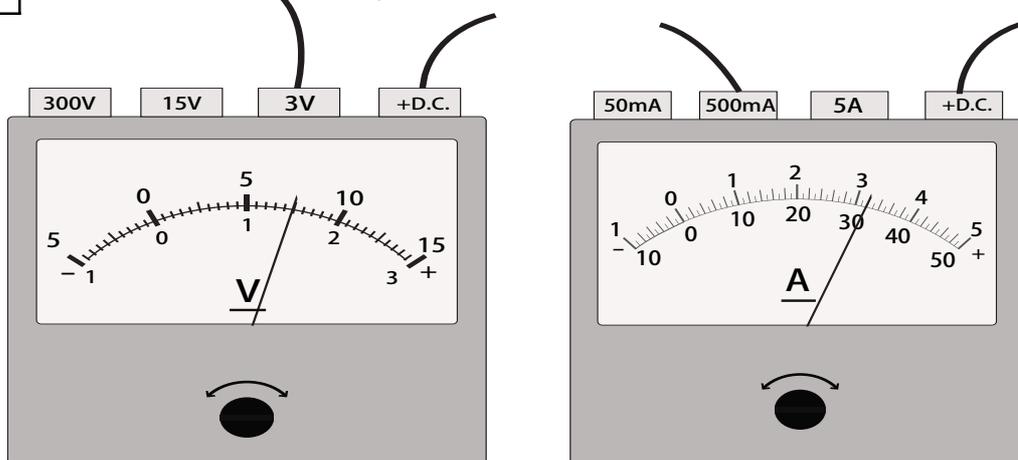

- ① 上の電圧計の値は何Vになりますか。
- ② 上の電流計の値は何mAになりますか。
- ③ 電流の強さが予想できないとき、電流計の負端子は上の電流計のどこになぎますか。
- ④ 1 A は何mAになりますか。

2 右の回路で電球の電流と電圧の測定をした。次の問いに答えなさい。

- ① 電流計はaとbのどちらにつなぎますか。

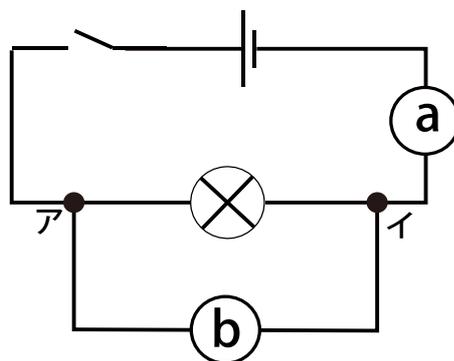

- ② 計器 b の+端子はア、イのどちらにつなぎますか。

解答

1 ① 1.5 V (1.50 A) ② 320 mA ③ 5 A

*最小メモリの10分の1まで読み取る場合は()の数字を書いてください。

④ 1000 mA

2 ① a ② ア